



Banco de Galicia

Depto : INGENIERÍA EN ELECTRONICA
Materia : MEDIOS DE ENLACE
Alumno : Caceres Mendonza, Elias Ariel Curso :
Tema : Legajo: Fecha : 25/08/2014



$$1) V = I \left(\frac{Z_L + Z_0}{2} \right) e^{j\beta d} + I \left(\frac{Z_L - Z_0}{2} \right) e^{-j\beta d}$$

$$I = \frac{V}{Z_0} \left(\frac{Z_L + Z_0}{2} \right) e^{j\beta d} + I \left(\frac{Z_L - Z_0}{2} \right) e^{-j\beta d}$$



$$Z_i = \frac{V}{I} = \frac{I \left(\frac{Z_L + Z_0}{2} \right) e^{j\beta d} + I \left(\frac{Z_L - Z_0}{2} \right) e^{-j\beta d}}{\frac{I}{Z_0} \left(\frac{Z_L + Z_0}{2} \right) e^{j\beta d} + \frac{I}{Z_0} \left(\frac{Z_L - Z_0}{2} \right) e^{-j\beta d}}$$

$$= Z_0 \cdot \frac{Z_L (e^{j\beta d} + e^{-j\beta d}) + Z_0 (e^{j\beta d} - e^{-j\beta d})}{Z_L (e^{j\beta d} - e^{-j\beta d}) + Z_0 (e^{j\beta d} + e^{-j\beta d})} \quad \begin{matrix} \rho_{0d} = 0 \\ \beta = j\beta \end{matrix}$$

$$= Z_0 \cdot \frac{Z_L \cdot 2 \cos(\beta d) + j 2 Z_0 \sin(\beta d)}{j 2 Z_L \sin(\beta d) + 2 Z_0 \cos(\beta d)} = Z_0 \cdot \frac{Z_L + j Z_0 \tan(\beta d)}{Z_0 + j Z_L \tan(\beta d)}$$

Circuito en CC : $Z_L = 0$

Circuito en CA : $Z_L = \infty$

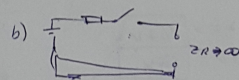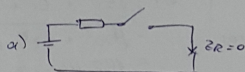

$$a) Z_i /_{CC} = Z_0 + \frac{j Z_0 \tan \beta d}{Z_0} = j Z_0 \tan(\beta d) \quad Z_{in} = \frac{Z_i}{Z_0} = j \tan(\beta d)$$

$$Z_{in} /_{0.130 \lambda} = j \tan \left(\frac{2\pi}{\lambda} 0.130 \lambda \right) = \boxed{j 1.06}$$

$$b) Z_{in} /_{CA} = \infty \cdot \frac{Z_0}{j \tan \beta d} = -j \frac{1}{\tan(\beta d)}$$

$$Z_{in} /_{CA} = -j \frac{1}{\tan \left(\frac{2\pi}{\lambda} 0.155 \lambda \right)} = \boxed{-j 0.68}$$

$$\lambda_{CA} = 0.25 + 0.185 \lambda = \underline{\underline{0.405 \lambda}}$$